
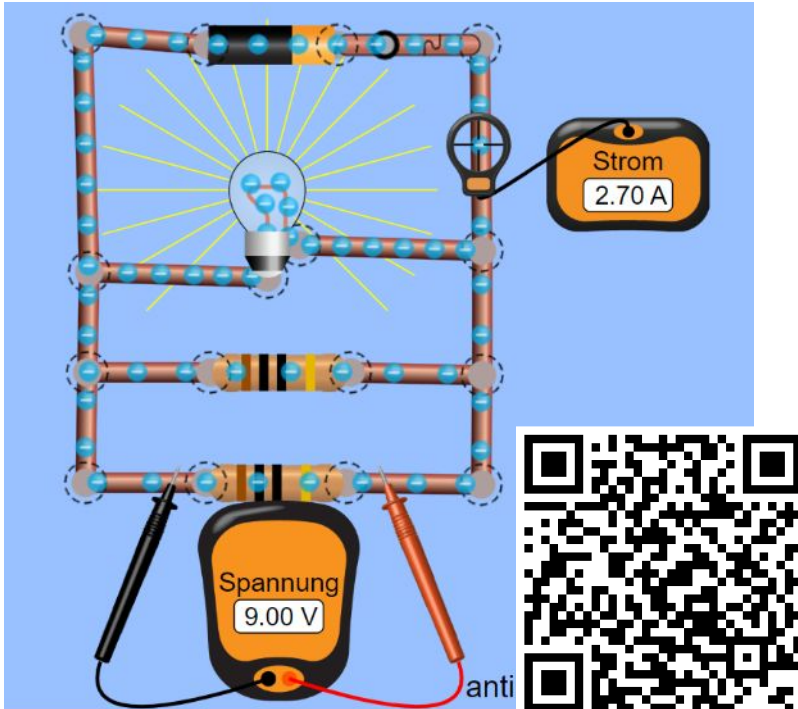


Die Parallelschaltung

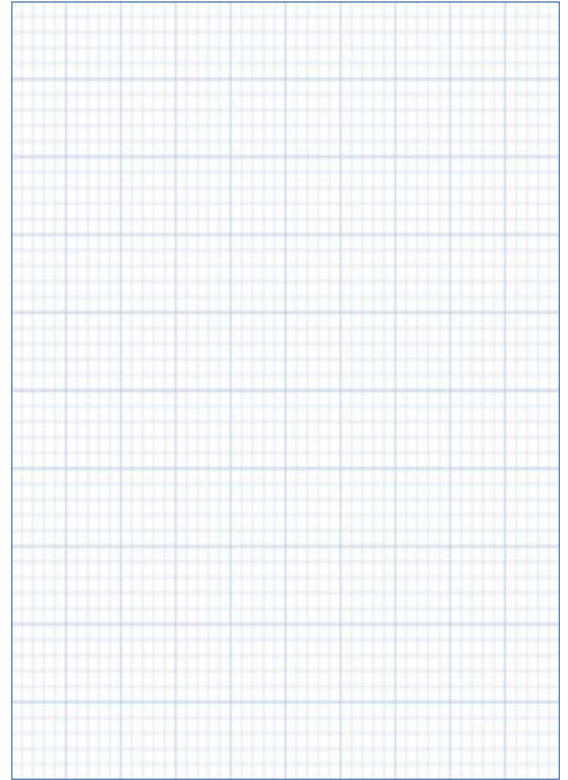Baue diese Schaltung selbst nach (QR-Code), experimentiere!



Übersetze in Schaltsymbole




Vorteile der Parallelschaltung: _____


Wichtige Eigenschaft der Parallelschaltung: _____

Die Parallelschaltung

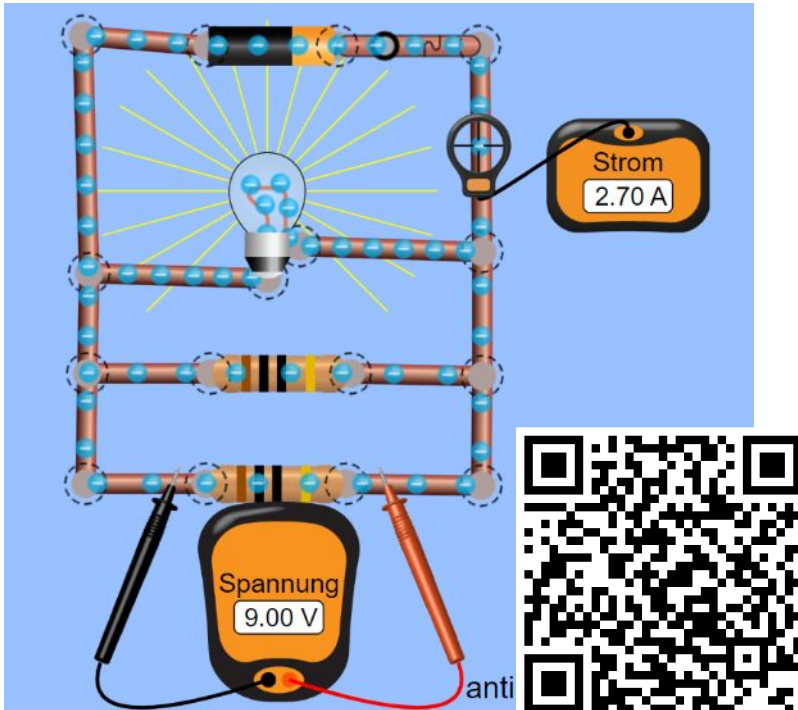Baue diese Schaltung selbst nach (QR-Code), experimentiere!



Übersetze in Schaltsymbole

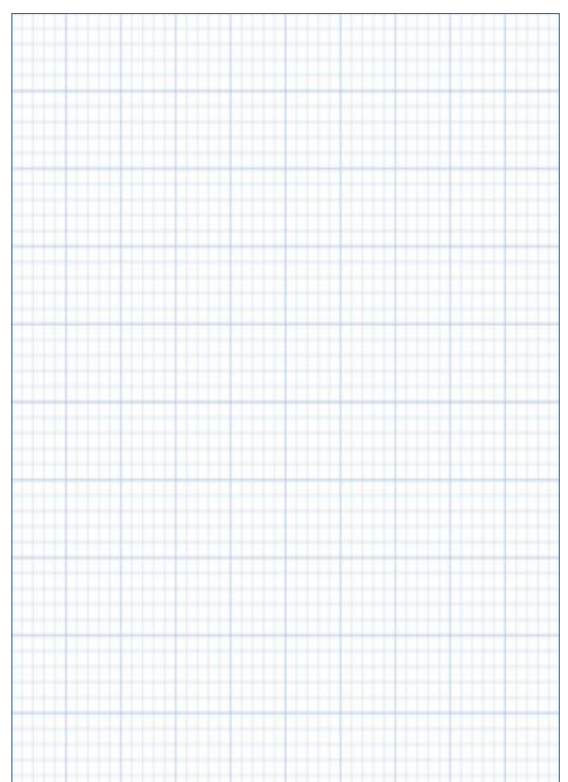

Vorteile der Parallelschaltung: _____

Wichtige Eigenschaft der Parallelschaltung: _____